

Q13 – Karnaugh (1 point). Soit la fonction $F(x, y, z, t, u)$ définie par la table de Karnaugh suivante :

A – Dessinez les groupements →

B – Donnez les expressions de chaque groupe :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		x							
		0				1			
yz→		00	01	11	10	10	11	01	00
tu ↓	00	1							1
	01		1	1			1		
	11			1			1		
	10	1							1

CHAPITRE III – CIRCUIT LOGIQUES (sur 6 points)


Q14 – Analyse de circuits (0,5 point) Donnez l'équation de la sortie du circuit suivant :

S =

.....


.....

.....

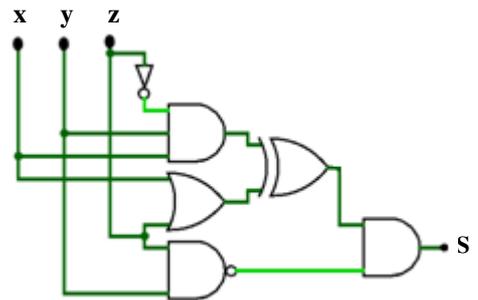

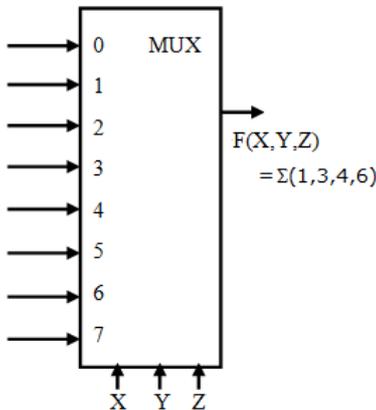Q15 – Réalisation de fonctions (1 point):


A - On supposant que vous avez à votre disposition un multiplexeur à 3 entrées de commande (X, Y et Z). On vous demande de compléter le schéma suivant de sorte que le multiplexeur réalise la fonction $F(X, Y, Z) = \Sigma(1, 3, 4, 6)$.



B - Réaliser la fonction $F(X, Y, Z) = \Sigma(1, 3, 4, 6)$ en vous servant cette fois d'un décodeur.

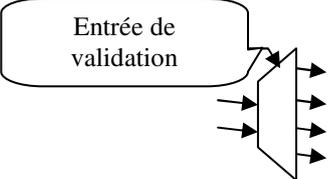
Q16 – Décodeurs (1 point)

On suppose que vous avez deux décodeurs 2→4. Chaque décodeur est doté d'une entrée de validation, on vous demande de donner le logigramme d'un décodeur 3→8 construit à partir des décodeurs 2→4.



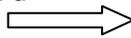Q17 – Bascule RS (2 points):

A - Donnez le logigramme d'une bascule RS asynchrone à base de portes NOR.



B - Quelle est l'opération qu'on réalise lorsqu'on met R et S à 0 ? ...

.....

C - Quelle est l'opération qu'on réalise lorsqu'on met R à 1 et S à 0?

D - Quelle est l'opération qu'on réalise lorsqu'on met R à 0 et S à 1?

Q18 – Bascule D (1 point):


A - En supposant que vous avez une bascule RS, donnez le logigramme d'une bascule D (avec un signal d'écriture ECR)

B - Que se passe-t-il lorsqu'on met ECR à zéro ?


.....

.....

.....

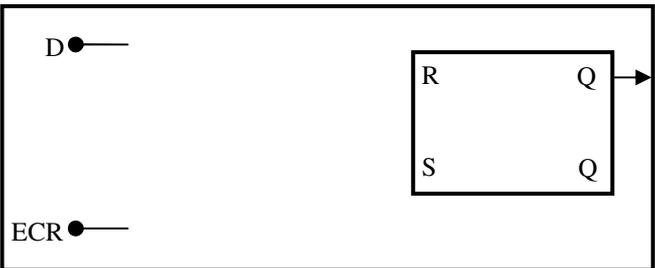

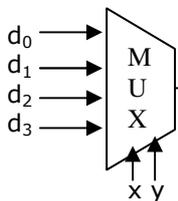Q19 – MUX (0,5 point). Donnez l'équation de la sortie du multiplexeur suivant



S =

.....

